

広島大学大学院先進理  
量子物質科学プ  
博士課程前期入学

専門科目（電子

2023年8月24日

注意事項

(1) 以下の用紙が配付されている。

問題用紙（表紙を含む）	5枚
解答用紙	4枚
下書き用紙	2枚

(2) 問題は全部で4問あり、I～IVの問題番号だ

(3) I～IV全てを解答せよ。

(4) 解答は問題ごとに指定の用紙を用いること。

(5) 解答用紙及び下書き用紙に受験番号を記入せよ

(6) 試験終了後、解答用紙及び下書き用紙を提出す

# 広 量子

I	問
---	---

1. 図 1 に示

体の厚み

$-\lambda$  の電

$r$  とする

(1) 両導体の

(2) 内導体の

(3) この同軸

(4) この同軸

2. 1. と同

いるもの

の透磁率

(1) 両導体の

(2) 内導体の

(3) 外導体の

(4) 両導体の

ケーブル

(5) 電流は各

い、した

中心軸

この結果

広島大学大学院先進理工系  
量子物質科学プログラム 入

II 回路工学

1. 位相定数  $\beta$ , 特性抵抗  $Z_0$  を持つ図 1 の無損失電流  $i_2$  は、縦続行列を使って下記のように関係

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ i_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta l \\ \frac{j}{Z_0} \sin \beta l \end{pmatrix}$$

ただし,  $j$  は虚数単位,  $l$  は線路長である。

- (1) 図 2 のように伝送線路の右端にインピーダンスから観測されるインピーダンス  $Z_1$  の式を導く
- (2) 図 2において伝送線路の右端を短絡したときの,  $Z_1$  の虚部（リアクタンス）のグラフの概
- (3) 図 2において伝送線路の右端を開放したときの,  $Z_1$  の虚部（リアクタンス）のグラフの概

2. 図 3 に示す, 電圧が  $E$  の直流電圧源, 抵抗が  $R$ , キャパシタンスが  $C$  のキャパシタからなる。ただし, インダクタを流れる電流を  $i_L$ ,  $i_C = 0$  とする。以下の問いに答えよ。

- (1)  $t > 0$  における  $i_L(t)$  を導出せよ。
- (2)  $t > 0$  における  $i_C(t)$  を導出せよ。
- (3) スイッチを流れる電流  $i$  が  $t > 0$  で一定となることを示せ。

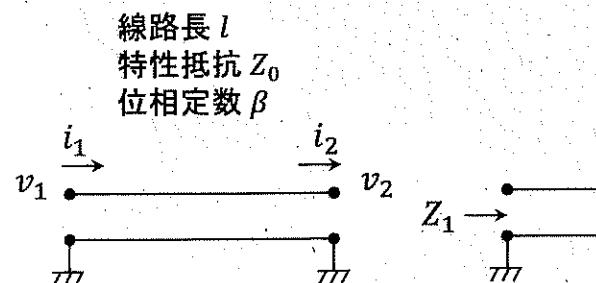


図1

## 1. 金属電

図1に  
金属の  
フェル  
る電圧  
導体と  
 $\psi(x)$   
半導体  
 $x > W_D$

として

- (1) このと
- (2) (1) の
- (3) (1) の
- よ.
- (4)  $x = 0$
- (5) 金属電
- (6) (5) の
- (7)  $V_0$  を
- (8)  $-2d \leq$
- (9)  $-2d \leq$
- $N_A$  を

広島大学大学院  
量子物質科学プロ

IV | 量子力学

1. ハミルトニアンが次式で与えら

ここで、 $p$ ,  $x$  はそれぞれ運動された波動関数  $\psi$  で表されるエ

ここで、 $h$  をプランク定数とし

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e$$

- (1) この調和振動子に対する時間に
  - (2) この状態のエネルギー固有値を
  - (3) この状態における  $x$  および  $x$
  - (4) この状態における運動量  $p$  お
  - (5)  $(\Delta x)^2$  と  $(\Delta p)^2$  をそれぞれ期
- 次式が成り立つことを示せ。